

Kurzanleitung Bluetooth Musik Empfänger WM-BTMIC15

Kompatibel mit folgenden Modellen:


- OPEL Agila A ab Baujahr 2004
- OPEL Antara ab Baujahr 2006
- OPEL Astra H ab Baujahr 2004
- OPEL Combo C ab Baujahr 2004
- OPEL Corsa C ab Baujahr 2004
- OPEL Corsa D ab Baujahr 2006
- OPEL Meriva A ab Baujahr 2005
- OPEL Movano A ab Baujahr 2006
- OPEL Signum ab Baujahr 2003
- OPEL Tigra TwinTop ab Baujahr 2005
- OPEL Vectra C ab Baujahr 2005
- OPEL Vivaro ab Baujahr 2006
- OPEL Zafira B ab Baujahr 2005

In Verbindung mit folgenden Original-Radios:

- CD30 MP3 (nur mit AUX Vorbereitung)
- CDC 40 Opera
- CD60 Navi
- DVD90 Navi

Den Adapter anschließen:

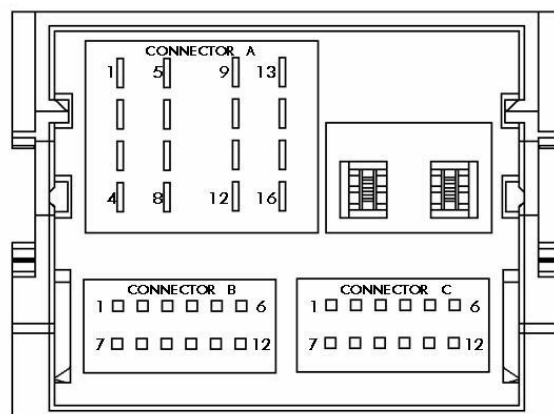1. Bauen Sie das Radio aus (im Internet finden Sie diverse Anleitungen hierzu).
2. Bevor Sie die Stecker vom Radio lösen, vergewissern Sie sich, dass Ihnen der Radio Code zur Verfügung steht, da Sie diesen für das Radio nach der Stromunterbrechung benötigen werden.
3. Trennen Sie den Quadlockstecker vom Radio.
4. Verbinden Sie den WM-BTMIC15 zwischen Fahrzeugkabelbaum und Radio.




5. Das Mikrofon in der Nähe des Fahrers im Fahrzeug positionieren (Lenkradverkleidung, Armaturentafel, etc.). Danach wird das Kabel zum Bluetooth Adapter geführt und an den Mikrofoneingang angeschlossen. **Vermeiden Sie es das Mikrofon in der unmittelbaren Nähe von oder auf Airbags anzubringen**
6. Stellen Sie eine Bluetooth Verbindung her, indem Sie die Bluetooth Suche (Pairing) aktivieren und das Bluetooth Gerät "WM" suchen. Sollten Sie das Gerät nicht finden, bitte den Punkt „Wichtige Information“ beachten. Die Lautstärke sollten Sie an dem verbundenen Gerät dann auf volle Lautstärke stellen.
7. Bevor Sie das Radio wieder einbauen, testen Sie die Funktion des Adapters. Schalten Sie mit der AM/FM Taste oder über das Menü die AUX Funktion ein (AM->FM->AUX).

Wichtige Information!


Bitte vergewissern Sie sich, dass die AUX Funktion freigeschaltet ist. Sie müssen AUX im Radio auswählen können. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Freischaltung in einer OPEL Fachwerkstatt notwendig. Hierzu muss aber die AUX Vorbereitung vorhanden sein! (siehe Pin-Belegung am Radio).

Fahrzeugmodelle ab Mitte Baujahr 2004 haben in der Regel bereits ein CAN-Bus System und somit keinen Zündungsplus mehr hinter dem Radio. Dieser wird aber zur Inbetriebnahme des Bluetooth Adapters benötigt! Wenn der Adapter per Plug & Play bei der Bluetooth Suche nicht gefunden wird, müssen Sie das rote Kabel von der kleinen schwarzen Box direkt hinter dem Stecker abschneiden

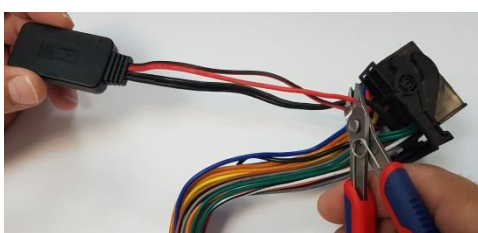und bis zum Zigarettenanzünder oder Klemme 15 (Schaltplus) vom Sicherungskasten verlängern und die benötigte Spannung dort abgreifen. Eine Alternative gibt es bei diesen Modellen leider nicht.



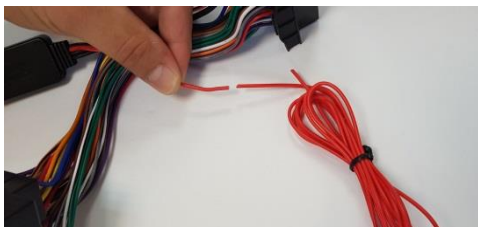Das rote Kabel, welches zum Bluetooth Adapter abgeht direkt hinter dem Stecker durchtrennen.



Jetzt das rote Kabel mit dem losen roten Kabel verbinden, welches dem Lieferumfang beiliegt.



Hierzu einen der Kabelstecker aus dem Lieferumfang verwenden. Anschließend mit einer Spitzzange den Metallstift eindrücken.

Sollte der Adapter trotz des Umbaus nicht funktionieren, bitte hier den Kontakt überprüfen.



Das Ergebnis sollte dann so aussehen, wie auf dem Bild!

Jetzt können Sie sich die externe Stromversorgung Zündungsplus / Schaltplus 12V z.B. vom Zigarettenanzünder abgreifen.

Auf keinen Fall den Dauerplus / Batterie Plus 12V abgreifen! Diese dauerhafte Stromversorgung würde den Artikel innerhalb von wenigen Tagen beschädigen (Totalschaden!)

Ist etwas unklar geblieben? Sie erreichen uns MO-FR, von 8-17 Uhr unter
Tel.: +49 2591 50750-13 oder unter der E-Mail: technik@watermark-germany.de